
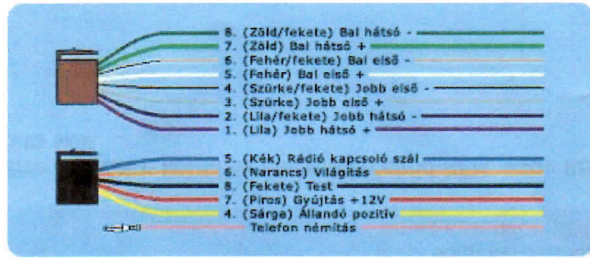


## Autórádió ISO csatlakozó bekötése

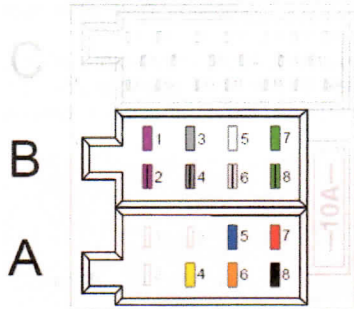

A következő képen az autórádió hátulját látod. Színekkel jelöltem, hogy az ISO csatlakozóban lévő kábeleknek hova kell befutniuk.



### A: ISO táp csatlakozó bekötés

4. (Sárga) Állandó pozitív	Ezen a kábelen folyamatosan +12V-ot kell kapnia a rádiónak, mert ennek segítségével őrzi meg az eltárolt rádióállomásokat és beállításokat.
5. (Kék) Antenna kapcsoló szál	Ezen a vezetéken +12V jelenik meg, amikor bekapcsold az autórádiót. Ez kapcsolja be az elektromos antennát és az autóhifi erősítőt.
6. (Narancs) Világítás	Itt kikapcsolt világítás esetén testet, bekapcsolt világításnál +12V-ot kap a rádió és ettől függően kapcsolja ki és be a rádió a gombok világítását, vagy halványítja le a kijelzőt.
7. (Piros) Gyújtás +12V	A kulcs elfordításakor itt +12V-ot kap a rádió és bekapcsol, amint nem kap +12V-ot kikapcsol.
8. (Fekete) Test	

### B: ISO hangszóró csatlakozó bekötés

1. (Lila) Jobb hátsó +	
2. (Lila/fekete) Jobb hátsó -	
3. (Szürke) Jobb első +	
4. (Szürke/fekete) Jobb első -	
5. (Fehér) Bal első +	
6. (Fehér/fekete) Bal első -	
7. (Zöld) Bal hátsó +	
8. (Zöld/fekete) Bal hátsó -	